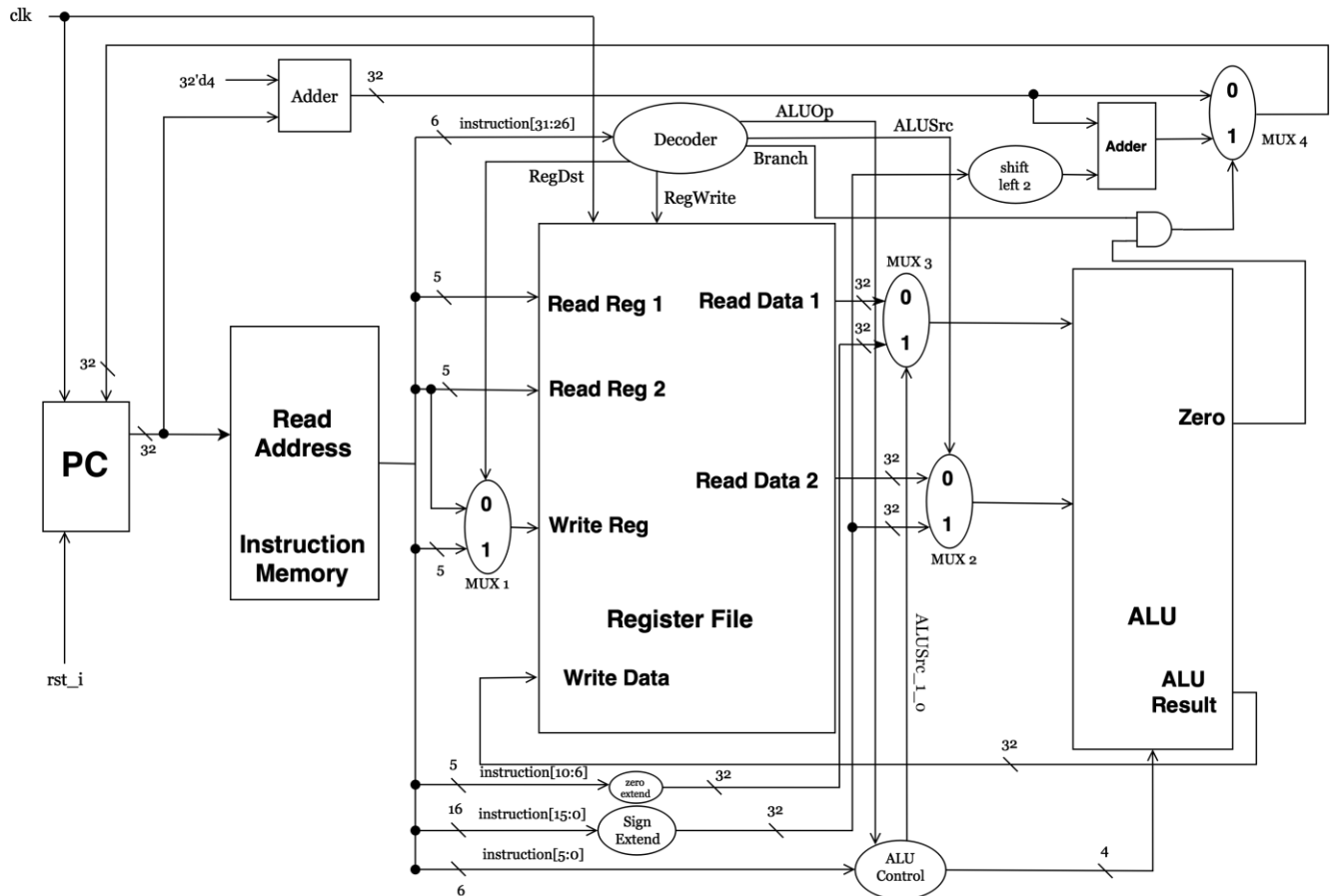


Computer Organization

Architecture diagram:



Detailed description of the implementation:

一、以 Simple_Single_CPU 為主要的模組，會去呼叫這個 simple CPU 所需要的所有模組，包含 PC、IM、RF、Decoder、ALU_Ctrl、Sign_Extend、MUX，ALU 等模組。此 CPU 為一個 clock cycle 執行一個指令。

二、Decoder 模組：

1. 我是根據傳入的 Op filed 去 map 那些輸出的值，以下是我採用的對應表：

instr_op_i	ALU_op_o	Type	RegDst_o	RegWrite_o	ALUSrc_o	Branch_o
6'd0	3'b000	R	1'b1	1'b1	1'b0	1'b0
6'd4	3'b001	BEQ	1'b0	1'b0	1'b0	1'b1
6'd5	3'b010	BNE	1'b0	1'b0	1'b0	1'b1
6'd8	3'b011	I	1'b0	1'b1	1'b1	1'b0
6'd13	3'b100	ORI	1'b0	1'b1	1'b1	1'b0
6'd15	3'b101	LUI	1'b0	1'b1	1'b1	1'b0

我們的 ALU_op_o 與 instr_op_i 之間並沒有什麼特殊的關係，純粹只是循序的指

定。

三、ALU_Control 模組：

1. 因為有 shamt 要送進 ALU 的緣故，我們在這個模組有多加一個輸出序號 ALUSrc_1_o，此訊號會傳到 Read_Data1 後方的 mux 當作選擇線。
2. 只有 R-type 的指令需要再次利用 function filed 判斷要給 ALU 什麼值。
3. 以下為我們採用的對應表：

R-type 以外：

ALUOp_i	Instruction	ALUSrc_1_o	ALUCtrl_o
3'b001	BEQ	1'b0	4'b0110
3'b010	BNE	1'b0	4'b1110
3'b011	Addi	1'b0	4'b0010
3'b100	LUI	1'b0	4'b0100
3'b101	ORI	1'b0	4'b0001

這五個指令除了 BEQ、Addi 的 ALUCtrl_o 是拿 lab1 中減法、加法做對應，其它是拿尚未被佔用的指令去指派的。

R-type：

ALUOp_i	Instruction	ALUSrc_1_o	ALUCtrl_o
3'b000	ADD	1'b0	4'b0010
	SUB	1'b0	4'b0110
	AND	1'b0	4'b0000
	OR	1'b0	4'b0001
	SLT	1'b0	4'b0111
	SLTU	1'b0	4'b1111
	SLL	1'b1	4'b0011
	SLLV	1'b0	4'b0011

SLL 指令因為會用到 shamt，所以它對應的 ALUSrc_1_o 會是 1。

R-type 中前五個指令是照 lab1 去指定的，而後面三個指令是拿尚未被佔用的值去指定的。

四、MUX 3：

MUX 3 的出現主要是要處理 SLL 及 SLLV 運算，因為在這兩個運算中，要被 shift 的運算元皆由 Read data2 來，而 shift amount 則是從 Read data1 或是 shamt 來，為了不要多接一條線進去 ALU 單獨處理 shamt，我們選擇在 Read data1 後方加一個 2-to-1 mux，輸入為 Read data1 及 shamt，利用 ALU_Control 送出的 ALUSrc_1_o 作為選擇線，ALUSrc_1_o 為 0 選 Read data1 作為輸出，反之則選 zero-signed shamt 作為輸出。

五、ALU 模組：

1. 各種運算與對應的 ctrl_i 表：

Operation	ctrl_i
AND	4'b0000
OR	4'b0001
ADD	4'b0010
SLL, SLLV	4'b0011
LUI	4'b0100
SUB, BEQ	4'b0110

SLT	4'b0111
BNE	4'b1110
SLTU	4'b1111

- 基本上跟上一次 lab 的 ALU 模組很像，不一樣的地方在於內部我們實作的是 33-bit ALU，且判斷 A_invert 的方法有稍微改變。
- 為了實作 SLTU，我們改實作 33-bit 的 ALU，第 33bit 是根據 ctrl_i 的值去指派，當 ctrl_i 代表的 SLTU 時我們將第 33bit 皆設為 0，其他狀況第 33bit 跟第 32bit 為同值，以此來實作 SLTU。
- 判斷 A_invert 的方法我們改為若 ctrl_i 最高位為 1 則 A_invert 的訊號為 1，反之 A_invert 的訊號值跟 ctrl_i 最高位相同，這樣改是因為要配合 1-bit ALU 的 operation 訊號(原本只用 ctrl_i 最高位會導致 SLTU 跟 BNE 運算結果錯誤)。
- 在 Decoder 把 BEQ、BNE 分開是因為 ALU 只有一個 zero 輸出，為了讓 BEQ 跟 BNE 能順利執行，在 BEQ 指令下，result 為 0 則 zero 輸出為 1，反之為 0；在 BNE 指令下，result 為 0 則 zero 輸出為 0，反之為 1，藉由這種方法讓 Branch 可以順利執行。

Problems encountered and solutions:

- SLTU 的實作方法，原本不太知道這個方法該怎麼利用 lab1 的程式碼去實作，想了一段時間後看到這次 lab 要用到的 sign-extension，想到可以使用 sign-extension 的方法去把原本 32-bit 的運算元改成 33bit 且第 33bit 是根據不同的運算而決定的，不是 SLTU 的運算第 33bit 接跟第 32bit 一樣，而在 SLTU 運算下第 33bit 皆為 0。
- 原本想說在實作 BEQ 跟 BNE 的時候是不是要從 ALU 多接一條線出來，因為如果不接的話 BNE 好像無法實作，最後想到可以讓 zero 不是只在 result 為 0 的時候為 1，在 BNE 的運算下，zero 在 result 不為 0 時要為 1，BEQ 時則維持原狀，利用 ctrl 訊號去控制，這樣就可不必從 ALU 多接線出來另外做 BNE 的 branch 判斷。
- SLTU 及 BNE 原本的 ctrl_i 是跟 SLT 及 BEQ 一樣，但這樣做的結果會導致結果錯誤，原因在第 33bit 的值及 zero 的輸出，故我們將 SLTU 及 BNE 單獨指派 ctrl_i，以利設定 1-bit ALU 的輸入訊號及 zero 輸出。
- 我們將 ALU 改成像 lab1 一樣，只在 reset 為 1 時才運作，會這樣改是因為我們發現當第一條指令的運算與寫入的暫存器是一樣時會造成多做一次該指令運算的缺陷，觀察波形圖後發現只要讓 ALU 在 reset 為 1 的時運作即可避免此錯誤，故我們將 rst_i 傳入 ALU，並指定 ALU 只在 rst_i 是 1 時運作。

Lesson learnt (if any):

- 如何適當的配對現有的運算與尚未被使用到的 opcode。
- SLTU 的實作方法。